

به نام خدا

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گزارشکار پروژه سوم سیستم های دیجیتال 1

دکتر نوابی

دانشجو : فاطمه نائینیان

شماره دانشجویی: 810198479

بهار 1400

سوال اول

حل دستی:

Nmos #(3,4,5)

Pmos #(5,6,7)

Not #(5,7)

Nand #(10,8)

Si

To0= ci=0 , a=1 ,b=0 -> ci=0 , a=1 ,b=1 ->>> 43ns

7ns not+ 2*10ns nand +2*8ns nand = 43ns

To1= ci=1 , a=0 ,b=1 -> ci=1 , a=1 ,b=1 ->>> 48ns

7ns not+5ns not+ 2*10ns nand +2*8ns nand = 48ns

Co

To0= ci=1 , a=0 ,b=1 -> ci=1 , a=0 ,b=0 ->>> 36ns


2*10ns nand +2*8ns nand = 36ns

To1= ci=1 , a=0 ,b=0 -> ci=1 , a=0 ,b=1 ->>> 36ns

2*10ns nand +2*8ns nand = 36ns

شماتیک مدار:

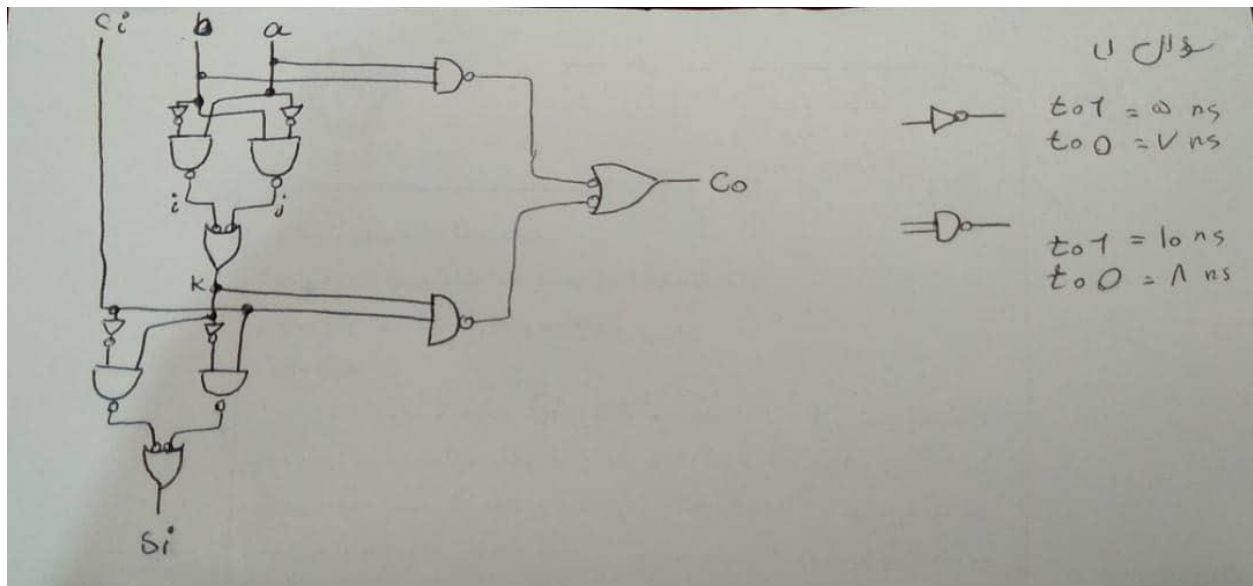با توجه به اینکه سوال گفته از basic gate استفاده کنید xor ها را به شکل زیر جاگذاری کردم.




کد های سوال:

Ln#	
1	<code>`timescale 1ns/1ns</code>
2	<code>module fulladder (input ai,bi,ci,output co,si);</code>
3	<code>wire n,m,k,i,j,w,t,o,p,u,l;</code>
4	<code>not #(5,7) T1(m,ai);</code>
5	<code>not #(5,7) T2(w,bi);</code>
6	<code>nand #(10,8) T3(i,ai,w);</code>
7	<code>nand #(10,8) T4(j,m,bi);</code>
8	<code>nand #(10,8) T5(k,i,j);</code>
9	
10	<code>not #(5,7) T6(n,ci);</code>
11	<code>not #(5,7) T7(t,k);</code>
12	<code>nand #(10,8) T8(l,t,ci);</code>
13	<code>nand #(10,8) T9(u,n,k);</code>
14	<code>nand #(10,8) T10(si,u,l);</code>
15	
16	<code>nand #(10,8) T11(p,ai,bi);</code>
17	<code>nand #(10,8) T12(o,k,ci);</code>
18	<code>nand #(10,8) T13(co,p,o);</code>
19	
20	<code>endmodule</code>
21	

Testbench

Ln#	
1	<code>`timescale 1ns/1ns</code>
2	<code>module faddertt();</code>
3	<code>logic a=0,b=0,c=0;</code>
4	<code>fulladder UT(a,b,c,co,ww);</code>
5	<code>initial begin</code>
6	<code> #100 a=1;</code>
7	<code> #100 a=0;</code>
8	<code> #100 b=1;</code>
9	<code> #100 a=1;</code>
10	<code> #100 c=1;</code>
11	<code> #100 a=0;</code>
12	<code> #100 b=0;</code>
13	<code> #100 a=1;</code>
14	<code> #100 c=0;</code>
15	<code> #100 \$stop;</code>
16	<code>end</code>
17	<code>endmodule</code>
18	

شكل موج :

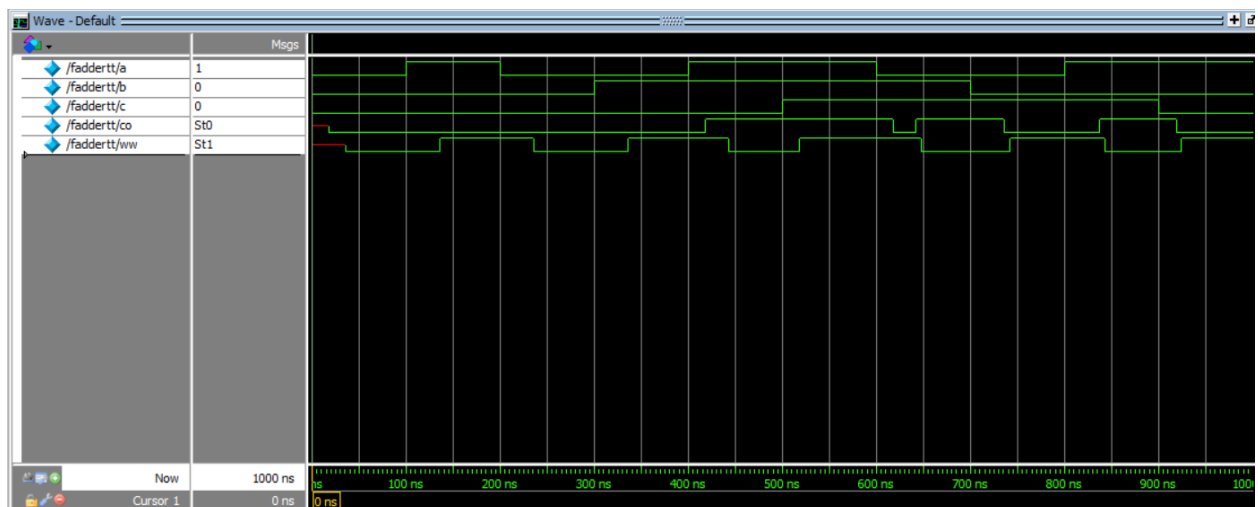

سوال دوم

در این سوال نیاز داریم از پارامتر استفاده کنیم پس ساختار را به شکل زیر می‌کنیم.

کدهای سوال:

Ln#	
1	<code>`timescale 1ns/1ns</code>
2	<code>module fadder #(parameter k) (a,b,ci,s,co);</code>
3	
4	<code>input [k-1:0]a,b;</code>
5	<code>input ci;</code>
6	<code>output [k-1:0]s;</code>
7	<code>output co;</code>
8	<code>assign #(48+36*(k-1)) {co,s}=a+b+ci;</code>
9	<code>endmodule</code>
10	
11	

سوال سوم

کد های سوال:


Ln#	
1	<code>`timescale 1ns/1ns</code>
2	<code>module tbfa();</code>
3	<code>logic [3:0]aa=4'b0000;</code>
4	<code>logic [3:0]bb=4'b0000;</code>
5	<code>logic ci=0;</code>
6	<code>wire [3:0]si;</code>
7	<code>wire co;</code>
8	<code>fadder #4 U(aa,bb,ci,si,co);</code>
9	<code>initial begin</code>
10	<code>#100 aa=4'b0001;</code>
11	<code>#100 bb=4'b0001;</code>
12	<code>repeat(10) begin #100 aa=\$random;</code>
13	<code>bb=\$random;</code>
14	<code>ci=\$random;</code>
15	<code>end</code>
16	<code>#100 \$stop;</code>
17	<code>end</code>
18	<code>endmodule</code>
19	

شکل موج :



سوال چهارم

شماتیک مدار:

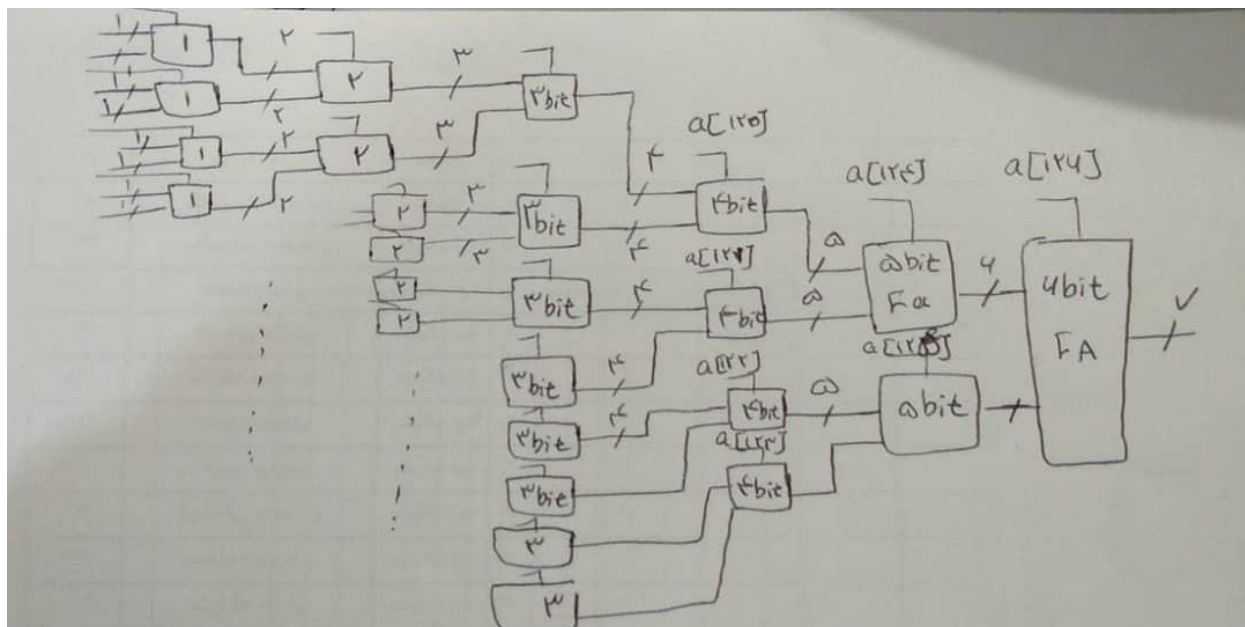

کد های سوال:

```

Ln# 1 module adder127taei(input [126:0]a,output[6:0]w);
    2
    3   genvar i;
    4   wire [63:0]add1;
    5   generate
    6       for(i=0;i<32;i=i+1) begin
    7           fadder #1 Y(a[3*i],a[3*i+1],a[3*i+2],add1[2*i],add1[2*i+1]);
    8       end
    9   endgenerate
    10
    11
    12   genvar j;
    13   wire [47:0]add2;
    14   generate
    15       for(j=0;j<16;j=j+1) begin
    16           fadder #2 Y((add1[4*j],add1[4*j+1]),(add1[4*j+2],add1[4*j+3]),a[j+96],(add2[3*j],add2[3*j+1],add2[3*j+2]));
    17       end
    18   endgenerate
    19
    20   genvar h;
    21   wire [31:0]add3;
    22   generate
    23       for(h=0;h<8;h=h+1) begin
    24           fadder #3 Y((add2[6*h],add2[6*h+1],add2[6*h+2]),(add2[6*h+3],add2[6*h+4],add2[6*h+5]),a[h+112],(add3[4*h],add3[4*h+1],add3[4*h+2],add3[4*h+3]));
    25       end
    26   endgenerate
    27
    28
    29
    100
    
```

```

26 endgenerate
27
28 genvar p;
29 wire [19:0]add4;
30 generate
31     for(p=0;p<4;p=p+1) begin
32         fadder #4 Y((add3[8*p],add3[8*p+1],add3[8*p+2],add3[8*p+3]),{add3[8*p+4],add3[8*p+5],add3[8*p+6],add3[8*p+7]},a[p+120],{add4[5*p],add4[5*p+1],add4[5*p+2],add4[5*p+3]},add4[5*p+4]);
33     end
34 endgenerate
35
36
37 genvar z;
38 wire [11:0]add5;
39 generate
40     for(z=0;z<2;z=z+1) begin
41         fadder #5 Y((add4[10*z],add4[10*z+1],add4[10*z+2],add4[10*z+3],add4[10*z+4]),{add4[10*z+5],add4[10*z+6],add4[10*z+7],add4[10*z+8],add4[10*z+9]},a[z+124],{add5[6*z],add5[6*z+1],
42             add5[6*z+2],add5[6*z+3],add5[6*z+4]},add5[6*z+5]);
43     end
44 endgenerate
45
46 wire [6:0]add6;
47 fadder #6 Y((add5[0],add5[1],add5[2],add5[3],add5[4],add5[5]),{add5[6],add5[7],add5[8],add5[9],add5[10],add5[11]},a[126],{add6[0],add6[1],add6[2],add6[3],add6[4],add6[5]},add6[6]);
48
49 assign w=add6;
50
51 endmodule

```

<


Transcript

سوال پنجم

کد های سوال:

```
Ln#
1  `timescale 1ns/1ns
2  module tt127one();
3      logic [126:0]aa=127'b0;
4      wire [6:0]w;
5      adder127taei u(aa,w);
6      initial begin
7          #400 aa[0]=1;
8
9          repeat(254) begin #400 aa=~aa[0],aa[126:1]];
10     end
11     #400 $stop;
12 end
13 endmodule
```

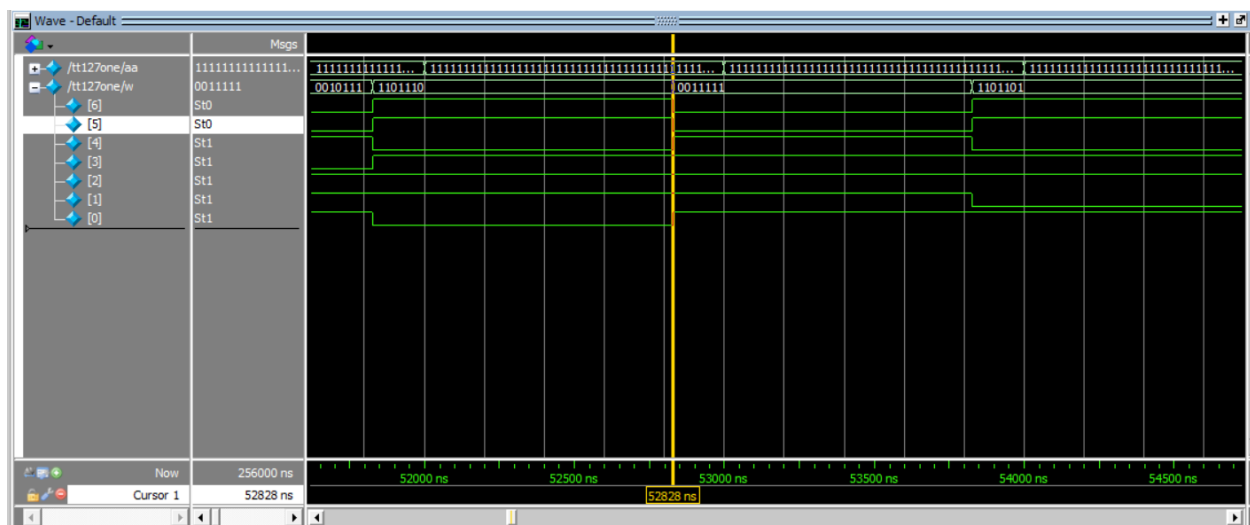شکل موج : همانطور که مشاهده می شود بیشترین دیلی 828ns است.



سوال ششم


کد های سوال:

Ln#	
1	<code>`timescale 1ns/1ns</code>
2	<code>module ones127(input [126:0]a, output [6:0]w);</code>
3	<code>integer x=0;</code>
4	<code>integer i=0;</code>
5	<code>always @(a) begin</code>
6	<code> for(i=0;i<127;i=i+1)begin</code>
7	<code> x=x+a[i];</code>
8	<code> end</code>
9	<code>end</code>
10	
11	<code>assign #828 w=x;</code>
12	<code>endmodule</code>
13	

testbench

Ln#	
1	<code>`timescale 1ns/1ns</code>
2	<code>module ttones127();</code>
3	<code>logic [126:0]a=127'b0;</code>
4	<code>wire [6:0]w;</code>
5	<code>ones127 u(a,w);</code>
6	<code>initial begin</code>
7	<code> repeat(10) #1000 a=\$random();</code>
8	<code> #1000 \$stop;</code>
9	<code>end</code>
10	<code>endmodule</code>
11	

شکل موج :

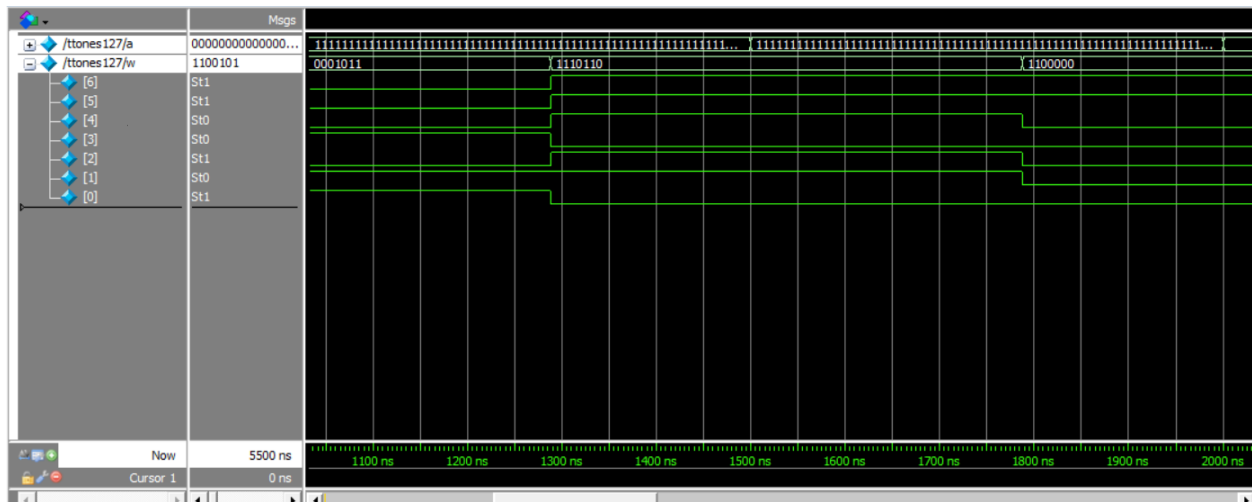

سوال هفتم

توضیحات : تعداد سلولهای سوال 4 کمتر سلولهای سوال 6 است زیرا در سوال 6 از procedural statement استفاده کردیم که همان always است که در این سوال استفاده کرده ایم و این باعث غیر بهینه شدن کد میشود و این باعث بیشتر شدن سلول ها نسبت به سوال 4 می شود. در سوال 4 رویکرد سخت افزاری داشتیم و در سوال 6 رویکرد نرم افزاری. همچنین در سوال 4 دلیلی های کمتر از 828 هم داریم اما در سوال 6 به ازای همه تغییر ها 828 خواهیم داشت.

تعداد سلول های بخش 4 : 552 سلول |||| تعداد سلول های بخش 6 : 711 سلول

```
=== ones127 ===
Number of wires:          707
Number of wire bits:      870
Number of public wires:    3
Number of public wire bits: 166
Number of memories:        0
Number of memory bits:     0
Number of processes:       0
Number of cells:          711
  $ _AND_                  11
  $ _AOI3_                  51
  $ _NAND_                   6
  $ _NOR_                   254
  $ _NOT_                    98
  $ _OAI3_                   8
  $ _OR_                     8
  $ _XNOR_                  243
  $ _XOR_                    32
```

```
Number of wires:          692
Number of wire bits:      1172
Number of public wires:    323
Number of public wire bits: 803
Number of memories:        0
Number of memory bits:     0
Number of processes:       0
Number of cells:          552
  $ _AND_                   46
  $ _AOI3_                   46
  $ _NAND_                   83
  $ _NOR_                    3
  $ _NOT_                    46
  $ _OAI3_                   82
  $ _OR_                     6
  $ _XNOR_                  128
  $ _XOR_                   112
```

تعداد خط های یوسیس بخش 4 : 2208 خط |||| تعداد خط های یوسیس بخش 6 : 11200 خط

```
11194    assign _2415_ = _2585_;
11195    assign _2417_ = _2586_;
11196    assign _2419_ = _2587_;
11197    assign _2421_ = _2588_;
11198    assign _2423_ = _2589_;
11199    endmodule
11200
```

```
2203    assign s[4] = _048_;
2204    assign _049_ = b[5];
2205    assign _051_ = a[5];
2206    assign s[5] = _056_;
2207    assign co = _064_;
2208    endmodule
2209
```